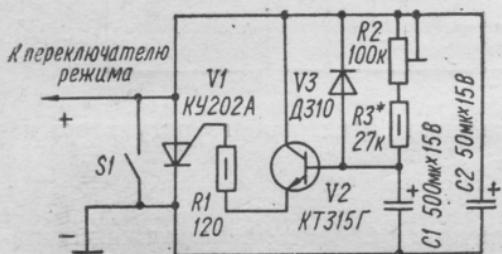


17.4. АВТОМАТИКА В АВТОМОБИЛЕ

Электронный автомат обеспечивает работу автомобильного стеклоочистителя в непрерывном или прерывистом режиме по программе, задаваемой водителем.

Автомат (рис. 17.11), предложенный В. Бобыкиным и Б. Ладейчиковым, в зависимости от погодных условий позволяет регулировать время пауз между взмахами щеток в пределах 3...10 с. Такой автомат включают последовательно с переключателем режима работы стеклоочистителя. Это позволяет реализовать возможность включения двухскоростного движения щеток, предусмотренного на современных автомобилях. При замыкании контактов выключателя S_1 восстанавливается обычная схема стеклоочистителя. Устройство можно также подключать параллельно контактам конечного выключателя стеклоочистителя. При этом переключатель S_1 необходимо включить последовательно с выходом электронного автомата. Такое включение автомата целесообразно, если вышло из строя реле времени стеклоочистителя, установленное на автомобиле.



При размыкании выключателя S_1 и включении переключателя режима работы стеклоочистителя к автомату подводится напряже-

Рис. 17.11. Электронный автомат для стеклоочистителя автомобиля

ние бортовой сети и конденсатор C_2 быстро заряжается через электродвигатель, а конденсатор C_1 заряжается медленно через резисторы R_2 , R_3 . Когда напряжение на конденсаторе C_1 достигает примерно 1,8 В, открывается транзистор V_2 , а вслед за ним — и тиристор V_1 . Поскольку тиристор V_1 замыкает цепь питания электродвигателя стеклоочистителя, то ротор электродвигателя начинает вращаться, приводя в движение щетки стеклоочистителя. Скорость движения щеток соответствует ускоренному режиму работы. После замыкания контактов конечного выключателя конденсатор C_1 быстро разряжается через открытый диод V_3 и тиристор вместе с транзистором закрываются. В конце цикла движения щеток контакты конечного выключателя размыкаются, щетки останавливаются, а конденсаторы C_1 и C_2 снова заряжаются. При этом наступает новый цикл работы автомата. Конденсатор C_2 необходим для защиты контактов конечного выключателя от обгорания.

В автомате для стеклоочистителя можно применять транзисторы KT315 и тиристоры типа КУ202 с любым буквенным индекс-