



Реклама от Google


[Схема](#)

[Двигателя](#)

Изменяют скорость вращения переменным резистором R5, который меняет длительность импульсов. Так как, амплитуда ШИМ импульсов постоянна и равна напряжению питания электродвигателя, то он никогда не останавливается даже при очень малой скорости вращения.

Вторая схема

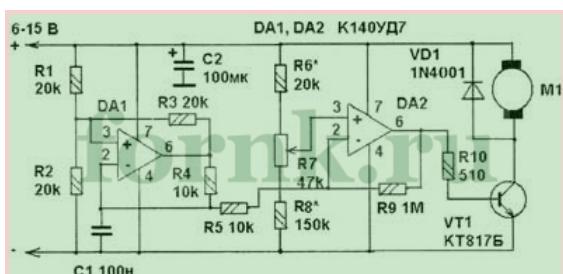
Она схожа с предыдущей, но в роли задающего генератора применен операционный усилитель DA1 (К140УД7).




Этот ОУ функционирует как генератор напряжения вырабатывающий импульсы треугольной формы и имеющий частоту 500 Гц. Переменным резистором R7 выставляют частоту вращения электродвигателя.

Третья схема

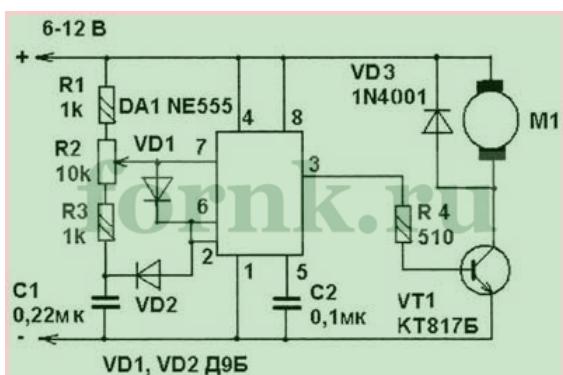Она своеобразная, построена на она на [популярном таймере NE555](#). Задающий генератор действует с частотой 500 Гц. Ширина импульсов, а следовательно, и частоту вращения двигателя возможно изменять от 2 % до 98 %.



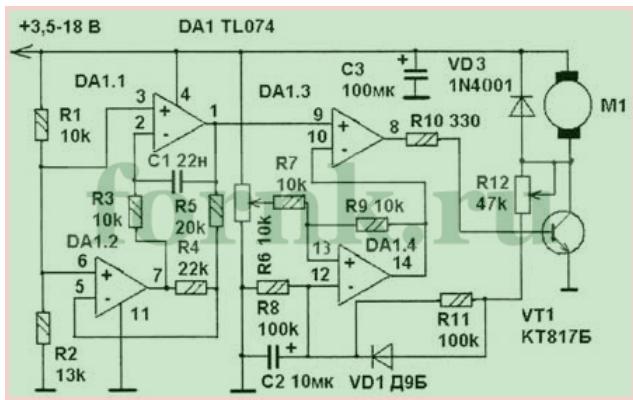Слабым местом во всех вышеприведенных схемах является, то что в них нет элемента стабилизации частоты вращения при увеличении или уменьшении нагрузки на валу двигателя постоянного тока. Разрешить эту проблему можно с помощью следующей схемы:



Как и большинство похожих регуляторов, схема этого регулятора имеет задающий генератор напряжения, вырабатывающий импульсы треугольной формы, частота которых 2 кГц. Вся специфика схемы — присутствие положительной обратной связи (ПОС) сквозь элементы R12,R11,VD1,C2, DA1.4, стабилизирующей частоту вращения вала электродвигателя при увеличении или уменьшении нагрузки.

При налаживании схемы с определенным двигателем, сопротивлением R12 выбирают такую глубину ПОС, при которой еще не случаются автоколебания частоты вращения при изменении нагрузки.

Детали регуляторов вращения электродвигателей

В данных схемах возможно применить следующие замены радиодеталей: транзистор KT817Б — KT815, KT805; KT117А возможно поменять KT117Б-Г или 2N2646; Операционный усилитель K140УД7 на K140УД6, KP544УД1, TL071, TL081; таймер NE555 — C555, KP1006ВИ1; микросхему TL074 — TL064, TL084, LM324.

При использовании более мощной нагрузки, ключевой транзистор KT817 возможно поменять мощным полевым транзистором, например, IRF3905 или ему подобный.

Радиоаматор, 4/2008

Похожие записи:

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| ШИМ регулятор оборотов двигателя постоянного тока на PIC16f628 | Управление двигателем постоянного тока с ШИМ на Attiny13. Схема | Управление скоростью вращения двигателя с помощью микроконтроллера PIC16F873 |

→ LM324 NE555 Регулятор оборотов