

Калибровка измерительного комплекса при измерении акустических характеристик с помощью Arta Software


Калибровка Arta выполняется с единственной целью – получением абсолютных значений звукового давления. Сама процедура достаточно проста, но поскольку конфигурация измерительного комплекса может различаться, то и действия, проводимые во время калибровки, могут претерпевать некоторые изменения. Здесь я опишу методику калибровки, которая выполняется при использовании внешней звуковой карты Creative E-MU 0404 USB.



Эта карта в своем составе имеет микрофонные усилители с фантомным питанием, а потому позволяет подключать измерительные микрофоны без использования дополнительного оборудования. Еще одна особенность карты – это возможность использования обоих каналов независимо. То есть, при подключении к одному из каналов измерительного микрофона с фантомным питанием, второй канал может работать с обычным линейным источником сигнала. Регулировка усиления входного сигнала для каждого канала производится отдельно, но, в отличие от других аналогичных изделий, в минимальном положении регуляторов коэффициент усиления составляет не близкое к нулю значение, но единицу для балансного входного сигнала. Небалансный же входной сигнал ослабляется на приблизительно 6 дБ.

Очень важным инструментом при проведении калибровки является точный широкополосный вольтметр переменного тока. Не мультиметр Mastech, и не «стрелочник», но именно вольтметр. При измерении напряжения переменного тока вольтметр должен обладать малой погрешностью измерений и достаточным количеством разрядов дисплея. Четырех или более разрядов будет достаточно. Относительная погрешность измерений – не более $\pm 0.5\%$. Будет просто отлично, если вольтметр калиброван, а еще лучше поверен. Я использую вольтметр В7-38, полный же список оборудования следующий:

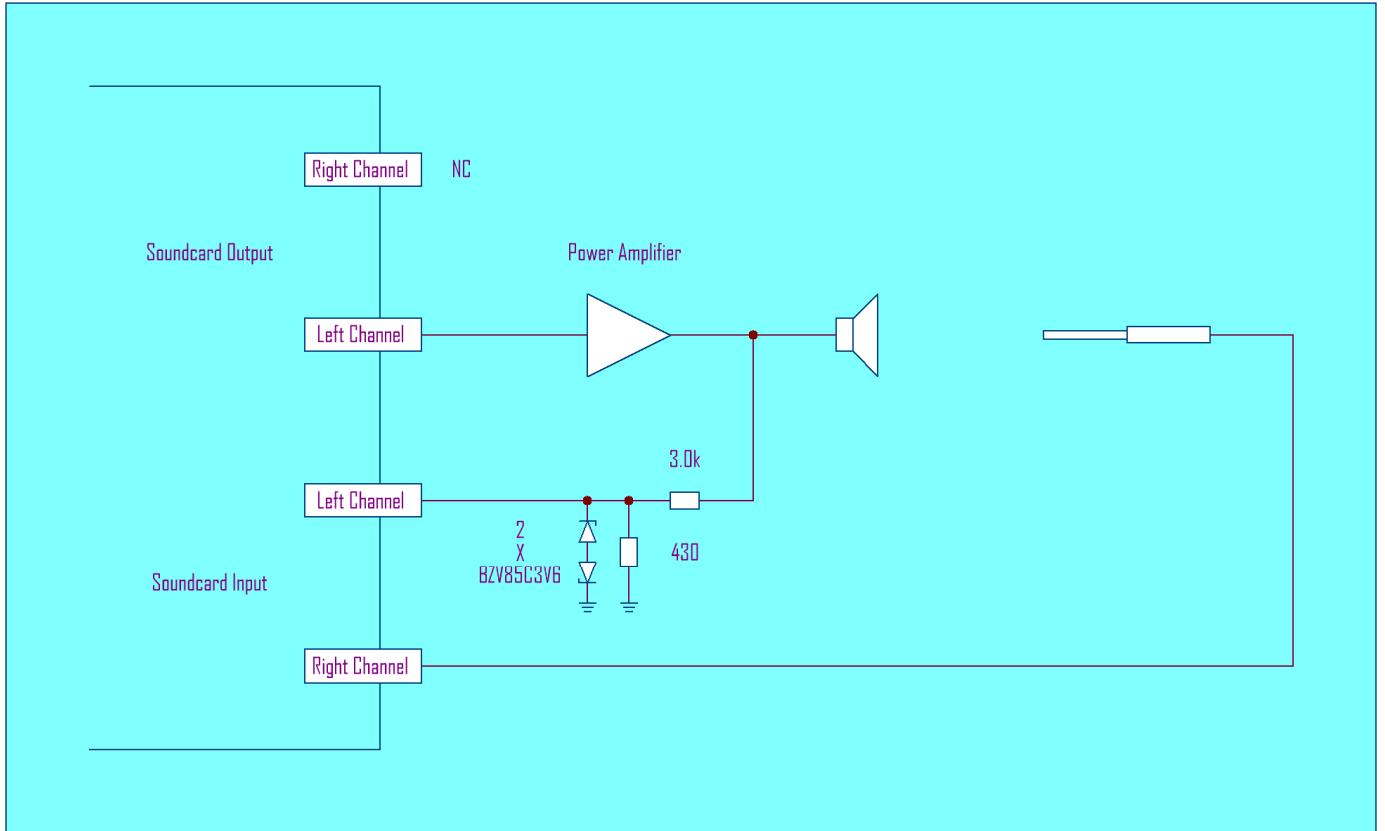- Ноутбук Dell Inspiron 1720
- Звуковая карта Creative E-MU 0404 USB
- Усилитель мощности Sony TA-FE900R
- Вольтметр В7-38
- Микрофон измерительный Nady CM 100
- Регулируемая стойка для микрофона
- Несколько кабелей для соединения оборудования



Measurement Scheme

На изображении Measurement Scheme приведена схема подключения оборудования. Резисторы и стабилитроны, образующие делитель напряжения, служат для ослабления сигнала с выхода усилителя и защиты входа звуковой карты от опасных величин напряжения как постоянного, так и переменного тока. У меня делитель напряжения смонтирован в штекере TRS:



Использование интегрированного усилителя мощности возможно только в одном случае – при наличии функции Source Direct. Эта функция подключает источник сигнала в обход регулировок тембра и баланса. Если данной функции нет, использование интегрированного усилителя недопустимо.

Небольшое отступление по поводу E-MU 0404 USB. Эта звуковая карта имеет балансные входы и выходы. Поскольку схема измерений небалансная, то и соединять при калибровке входы и выходы звуковой карты необходимо по небалансной схеме. В этом случае на входном разъеме, который используется для подключения сигнала от делителя, или при проведении калибровки используется только +IN, а -IN подключается к GND. Измерительный же микрофон подключается балансным кабелем XLR, поскольку значение чувствительности для него действует именно при таком подключении. Для небалансного выхода у карты предназначен отдельный разъем – Phone MiniJack размером 3.5 мм.

Итак, выполняем запуск программы **Arta Software -> Arta**. Откроется окно программы **Impulse Response**.

В меню **Setup** необходимо выбрать пункт **Audio Devices**. Откроется окно **Audio Devices Setup**:

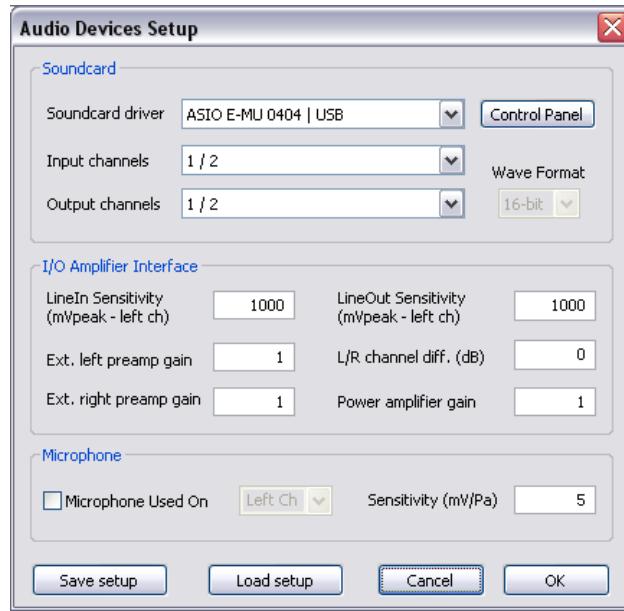


Figure 01

Здесь в поле **Soundcard driver** необходимо выбрать используемую звуковую карту. На данный момент существует версия Arta Software 1.7.0, которая поддерживает работу с ASIO. Если используемая звуковая карта также поддерживает эту функцию, то в списке оборудования будет соответствующий пункт, который и следует выбрать. Каналы ввода и вывода звука устанавливаются соответственно в полях **Input channels** и **Output channels**. Остальные поля предназначены для установления значений, полученных в результате настройки и калибровки. К ним вернемся позже. Нажимаем **OK** и возвращаемся в главное окно программы.

Далее в меню **Setup** необходимо выбрать пункт **Calibrate devices**. Откроется окно для калибровки:

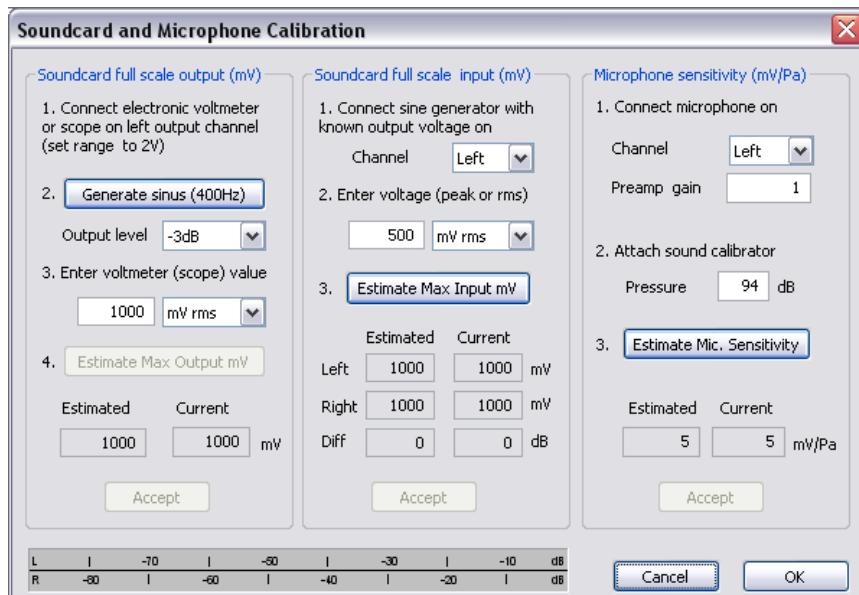


Figure 02

Все регуляторы звуковой карты – входные и выходные – необходимо установить в минимальное положение. К выходу левого канала звуковой карты подключаем вольтметр. В окне калибровки нажимаем кнопку Generate sinus (400Hz). Настройкой уровня выходного сигнала звуковой карты по вольтметру устанавливаем значение напряжения около 1000 mV. Я установил 1.0020 v. Записываем это значение в блокнот или тетрадку, оно понадобится нам позже. После установки необходимо нажать кнопку Generate sinus (400Hz), чтобы остановить генерацию выходного сигнала. В поле Enter voltmeter (scope) value необходимо указать получившееся значение. В моем случае: 1002.0 mV rms. Значение mV peak указывается в том случае, если измерительный прибор отображает не среднеквадратичное (rms), но пиковое значение амплитуды (peak). Указав значение, нажимаем кнопку Estimate Max Output mV, а затем расположенную ниже кнопку Accept. Программа укажет расчетные значения в полях Estimated и Current, а также автоматически установит значение в поле Enter voltage (peak or rms) для калибровки линейных входов – часть окна с названием Soundcard full scale input (mV). Переходим к этой части.

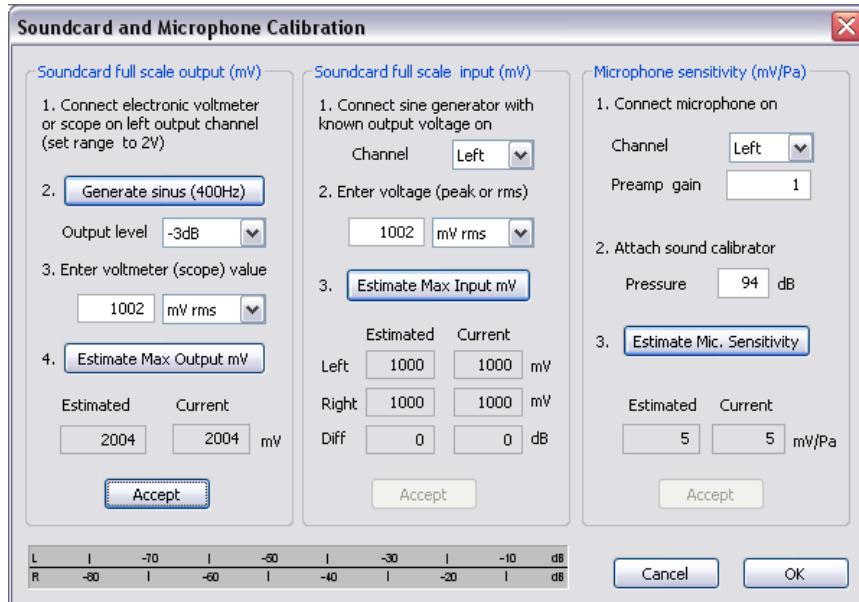


Figure 03

Выполняем соединение выхода левого канала звуковой карты с входом левого канала (напомню, для E-MU 0404 USB это соединение выполняется небалансным, а регулировка усиления на входе устанавливается в крайнее левое положение – минимальное усиление). В поле Channel устанавливаем значение Left и нажимаем кнопку Estimate Max Input mV. Несколько секунд программа будет проводить измерение входного уровня, а кнопка изменит название на Wait.

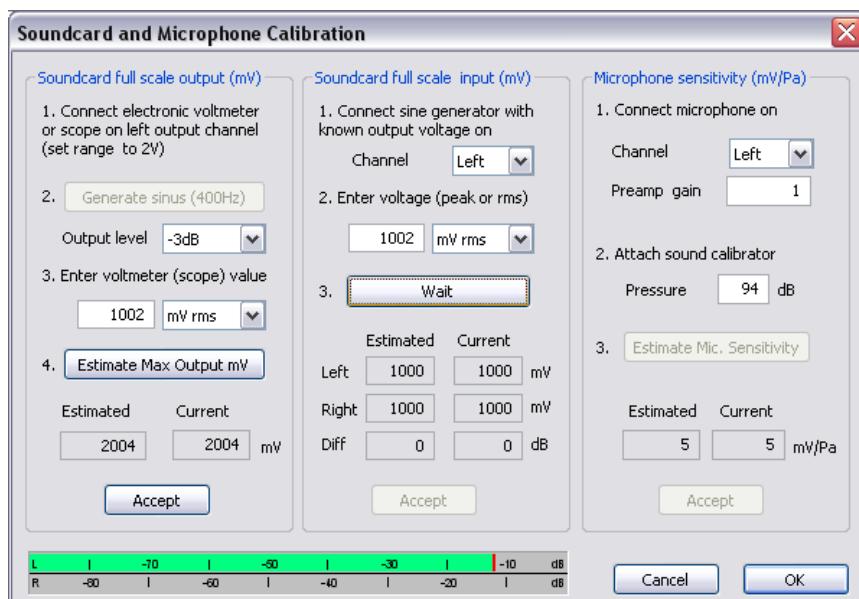


Figure 04

По окончанию измерений в поле Estimated будет указано измеренное значение для левого канала. Далее выполняем соединение выхода левого канала звуковой карты с входом правого канала (не забываем о регуляторе усиления входного сигнала, который устанавливается в минимальное положение), а в поле Channel устанавливается значение Right. Нажимаем кнопку Estimate Max Input mV и ждем завершения измерений. По окончании калибровки правого канала все поля Estimated будут заполнены. Нажимаем расположенную ниже кнопку Accept, после чего будут заполнены поля Current.

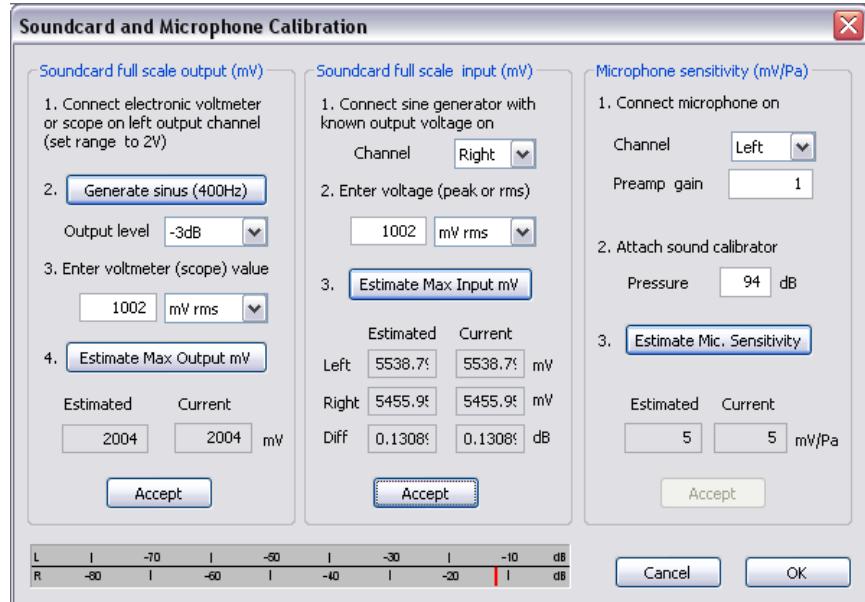


Figure 05

Теперь выполняем соединение выхода левого канала звуковой карты с выходом усилителя мощности. К выходу усилителя мощности подключаем делитель напряжения и оставляем его неподключенным к выходу звуковой карты. Очень желательно подключить к выходу усилителя нагрузку – акустическую систему – чтобы избежать изменения выходного напряжения, связанного с коэффициентом демпфирования усилителя. В окне калибровки запускаем генератор нажатием кнопки Generate sinus (400Hz). Подключаем к выходу усилителя вольтметр. **Регулировкой уровня на усилителе** устанавливаем коэффициент усиления около 3, то есть около 3 в выходного напряжения. Я установил 3.013 v. Записываем это значение. Подключаем вольтметр к выходу делителя напряжения и записываем измеренное значение. В моем случае: 0.3965 v. Останавливаем генерацию нажатием кнопки Generate sinus (400Hz) в окне калибровки. Нажимаем кнопку OK и возвращаемся в главное окно программы.

В меню Audio Devices Setup теперь заполнена часть полей:

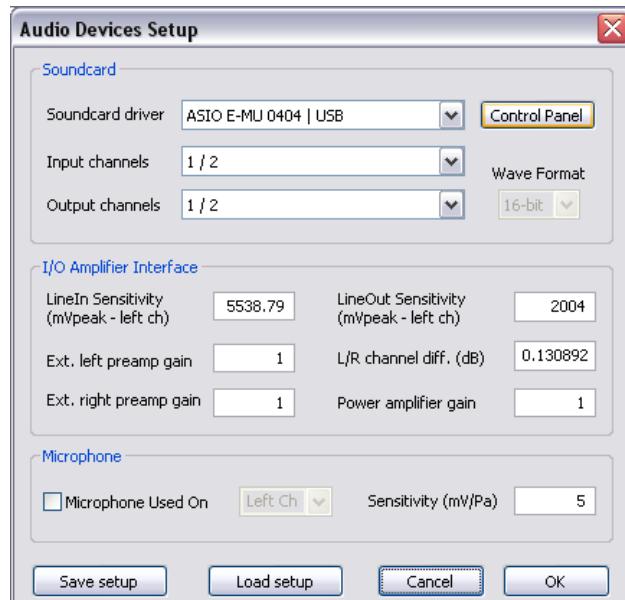


Figure 06

Выполняем соединение оборудования по схеме Measurement Scheme. Установку акустической системы желательно выполнять на удалении от пола на расстояние 0.5-1.0 м. Стойка с микрофоном располагается таким образом, чтобы обеспечить расстояние 1 м между микрофоном и передней панелью акустической системы строго на оси ВЧ излучателя. За прецизионной установкой с точностью до миллиметра гнаться не нужно, достаточно отклонения ± 10 мм. Важно выполнить установку с минимальным вертикальным и горизонтальным углом отклонения от оси акустической системы. В противном случае результаты измерений могут быть искажены для систем с узкой диаграммой направленности.



Выполнив установку и подключение оборудования, переходим в меню **Record -> Impulse response / Time record**.

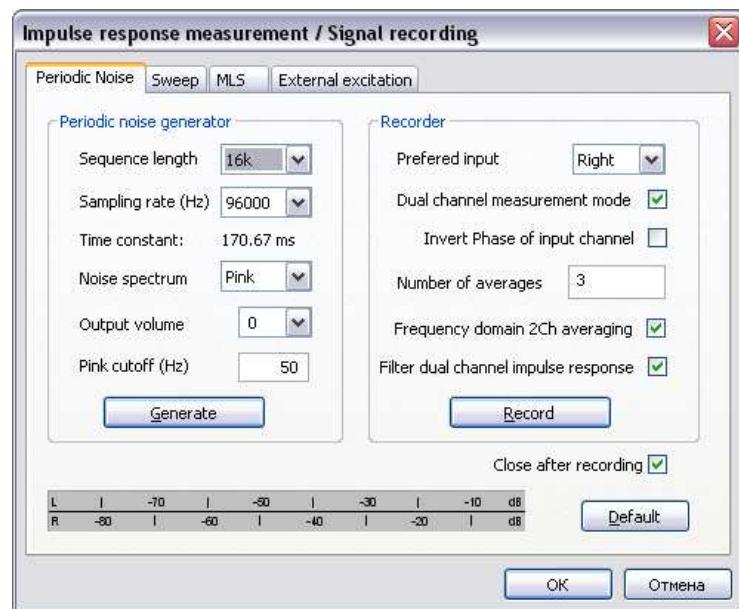


Figure 07

Подробно о проведении измерений я рассказывал в материале о комплексных измерениях в Arta Software, поэтому останавливаться на этом процессе не буду.

Нажатием кнопки **Generate** запускаем генератор периодического шума. Шкала внизу отобразит уровень входных сигналов для обоих каналов. Регулировкой усиления входного сигнала для каждого канала устанавливаем уровни входных сигналов величиной около -10 дБ (Figure 08).

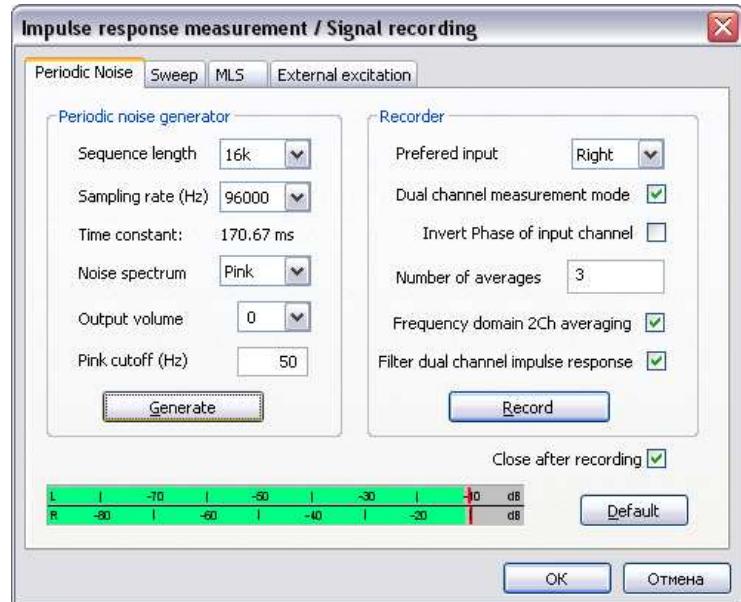


Figure 08

По окончанию установки останавливаем генератор нажатием кнопки **Generate** и закрываем окно. Теперь имеется некий коэффициент усиления для каждого входного канала, который необходимо определить. Самым удобным способом является спектральный анализ, который можно провести встроенными в Arta возможностями, нажав кнопку **Spa** на панели инструментов. Но этот анализатор относительно груб, так как отображаемое значение уровня входного сигнала выполняется с разрешением 0.1 дБ. Я пользуюсь программой **SpectraPLUS**, возможности которой более обширны.

Разбираем схему измерений и подключаем выход левого канала звуковой карты к входу левого канала.

Запустив и настроив **SpectraPLUS**, необходимо задействовать встроенный генератор. Указываем для правого канала пункт **Digital Zero**, а для левого – **Multiple Tones** и нажимаем кнопку **Details**.

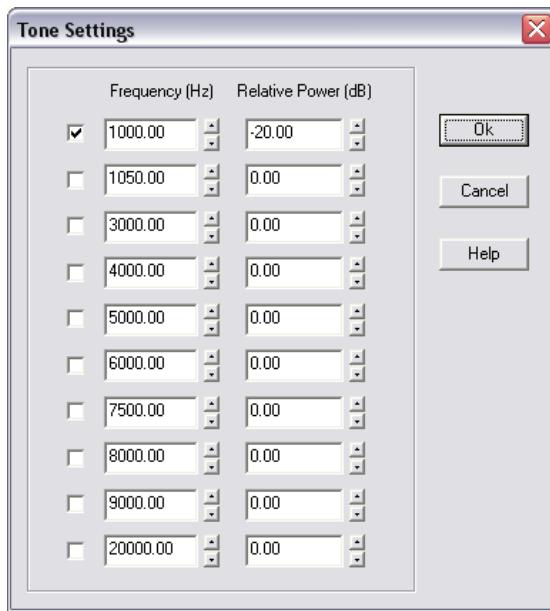


Figure 09

Поскольку уровень входного сигнала усиливается, чтобы не перегрузить вход звуковой карты в поле **Relative Power (dB)** необходимо указать значение меньше нуля. Это выполняется простым подбором: если вход звуковой карты клипирует, просто уменьшается значение выходного сигнала в указанном поле. **Но, ни в коем случае не трогайте регулятор выходного уровня звуковой карты, поскольку установленное им значение выходного напряжения уже принято как калибровочное.**

Выполнив настройку **SpectraPLUS** и запустив анализ, включаем отображение амплитуды входного сигнала.



Figure 10

Сейчас значение амплитуды входного сигнала составляет -17.32 дБ. Записываем или запоминаем это значение, оно потребуется в дальнейшем как ориентир. Чтобы определить коэффициент усиления, необходимо перевести регулятор усиления входного сигнала (в данном случае, левого канала) в крайнее левое положение. Переводим.

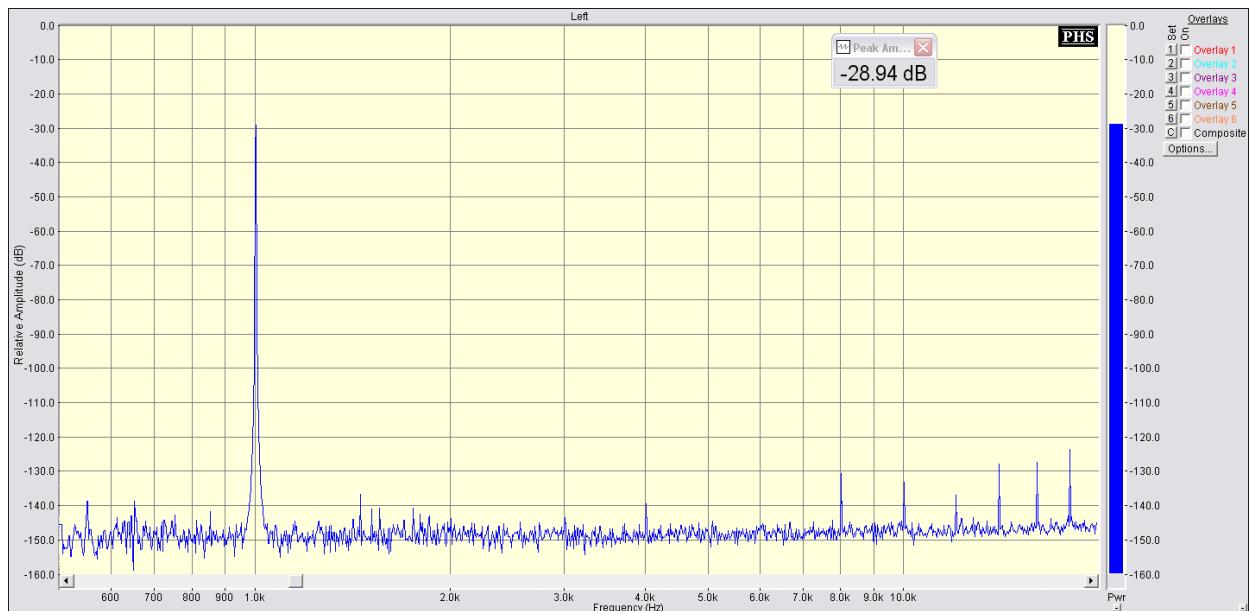


Figure 11

Сейчас значение амплитуды входного сигнала составляет -28.94 дБ. Обязательно записываем это значение. Вернуть обратно усиление, соответствующее амплитуде -17.32 дБ, очень сложно, но это и не нужно. Просто увеличивайте усиление, пока значение амплитуды не составит значение, близкое к -17.32 дБ. Я установил -17.68 дБ (Figure 12). Записываем получившееся значение. Для расчета коэффициента усиления потребуются два значения: в положении минимального усиления (-28.94 дБ) и в положении установленного усиления (-17.68 дБ).

Подключаем выход левого канала звуковой карты к входу правого канала и проводим процедуру, аналогичную вышеописанной. В процессе обязательно записываем получившиеся относительные значения уровней.



Figure 12

Теперь можно рассчитать коэффициенты усиления. В моем случае для левого канала коэффициент усиления составляет $28.94 - 17.68 = 11.26$ дБ. Для правого: 41.45 дБ. Поскольку для коэффициентов усиления Arta использует не децибелы, но разы, необходимо сделать соответствующий перевод. Получается 3.655889 и 118.167057 для соответственно левого и правого каналов. Записываем эти значения. Теперь у нас имеется все необходимое, чтобы указать недостающие калибровочные значения:

- 1) выходное напряжение звуковой карты: 1.0020 в;
- 2) выходное напряжение усилителя мощности: 3.013 в;
- 3) выходное напряжение делителя: 0.3965 в;
- 4) коэффициент усиления предварительного усилителя левого канала: 3.655889;
- 5) коэффициент усиления предварительного усилителя правого канала: 118.167057.

Из этого рассчитываем коэффициент усиления для усилителя мощности: $3.013 / 1.0020 = 3.006986$. Поскольку для левого канала действует как усиление предварительным усилителем, так и ослабление на делителе напряжения, то сначала рассчитываем коэффициент усиления делителя: $0.3965 / 3.013 = 0.131596$. Теперь рассчитываем коэффициент усиления для левого канала: $0.131596 * 3.655889 = 0.481100$.

Возвращаемся в меню **Audio Devices Setup** и устанавливаем недостающие значения. Для поля Ext. left preamp gain значение 0.481100, для поля Ext. right preamp gain значение 118.167057, для поля Power amplifier gain значение 3.006986.

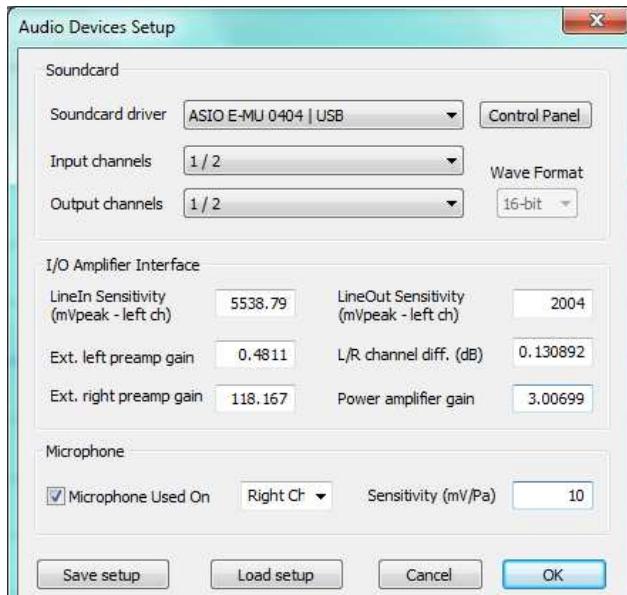


Figure 13

Чувствительность микрофона Nady CM 100 составляет -40 дБ (0 дБ = 1 В/Па), то есть 10 мВ/Па. Устанавливаем галочку **Microphone Used On**, указываем канал подключения микрофона, и в поле **Sensitivity (mV/Pa)** устанавливаем значение 10. Калибровка завершена. Нажимаем **OK** и возвращаемся в главное окно программы.

Теперь можно собрать схему измерений и запустить процесс.

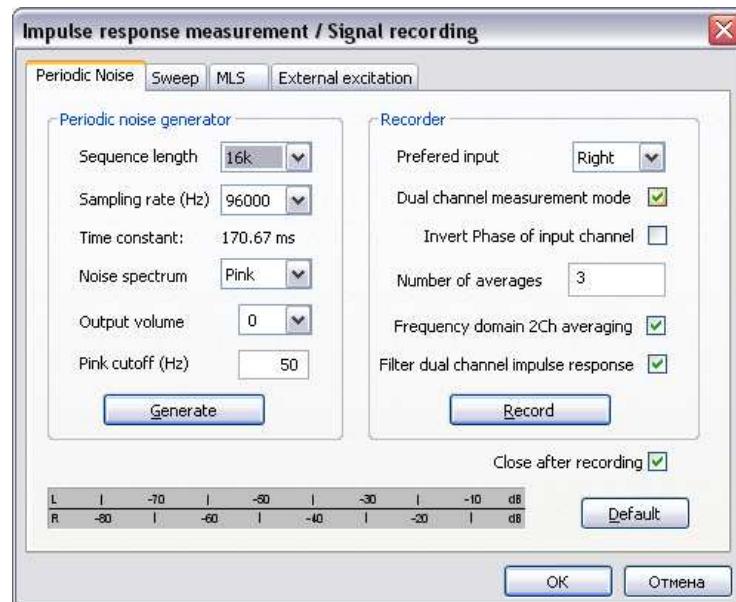


Figure 14

Устанавливаем в качестве тестового сигнала периодический шум, указываем измерительный канал и двухканальные измерения. Проводим измерения и выводим результаты.

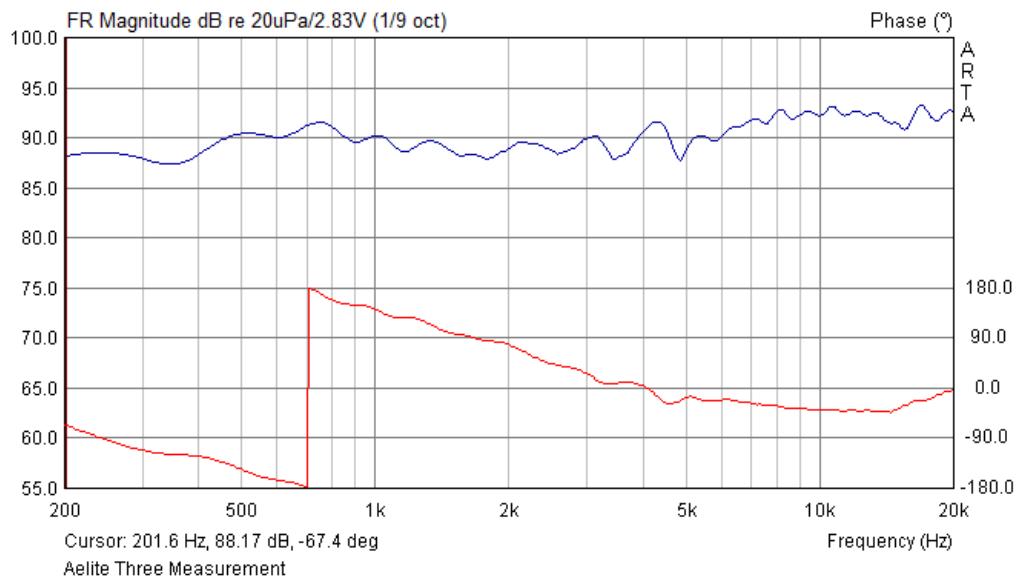


Figure 15

Для того чтобы программа отображала значения, соответствующие стандарту dB/2.83v/m, в меню **View -> Sound pressure units** окна **Smoothed frequency response** необходимо выбрать единицы измерения **dB re 20uPa/2.83V**.

Можно сказать, мне относительно повезло, поскольку я могу проконтролировать результаты измерений. Моя домашняя акустическая система – это британские Acoustic Energy Aelite Three. Данная акустическая система была в тестовой лаборатории редакции журнала «СалонAV» и прошла процедуру измерений. Их оборудование калибровано, а измерения проводятся при подведении напряжения 2.83 в к акустической системе независимо от ее номинального сопротивления.

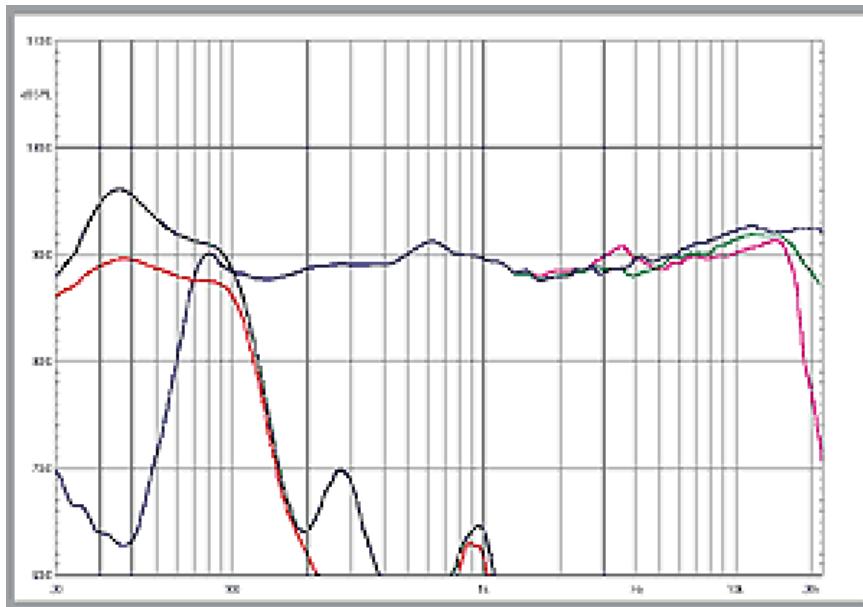


Figure 16

Это изображение я сохранил из архива с сайта журнала. Изображение пришлось увеличить, поэтому цифры практически нечитаемые. В журнале это изображение с более высоким разрешением и шкалу хорошо видно. Она составляет от 60 до 110 дБ. Ради интереса я отмасштабировал изображение и совместил его с собственными результатами измерений. Сравнение можно видеть ниже.

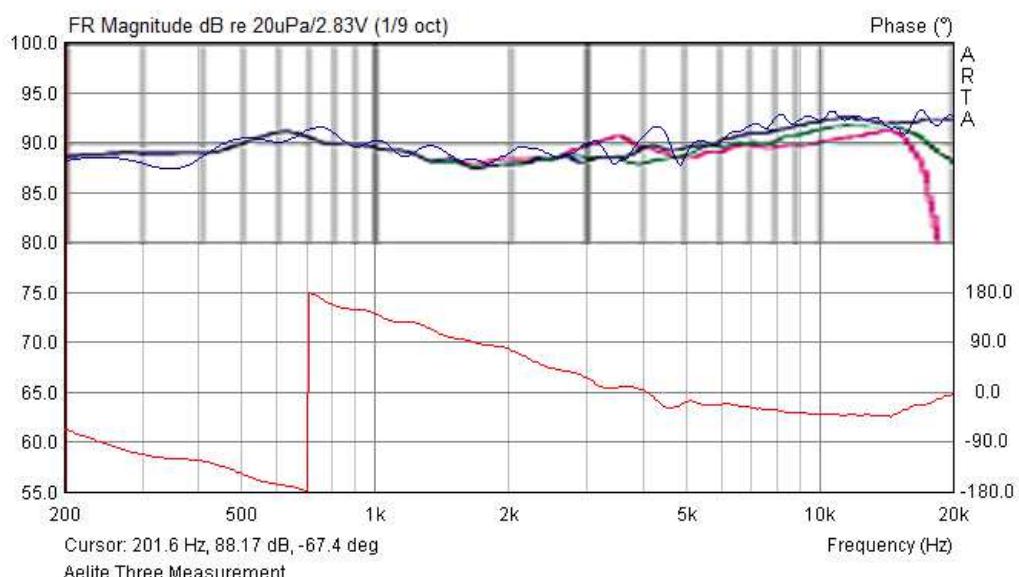


Figure 17

На следующем изображении я, как и в «Салоне», использовал сглаживание 1/3 октавы и включил увеличение толщины линий. Отображение ФЧХ за ненадобностью отключил.

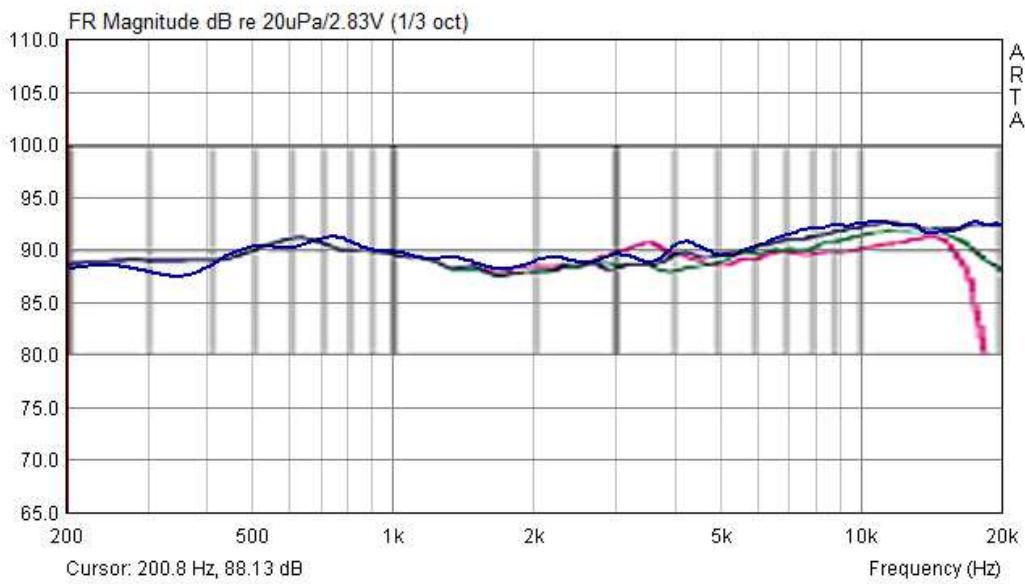


Figure 18

Отдельно хочу рассказать об измерениях в ближнем поле и измерениях, проводимых с расстояния, отличного от 1 м между лицевой панелью акустической системы и микрофоном. Чтобы не перегрузить микрофон и тракт высокими значениями звукового давления, в окне **Impulse response measurement / Signal recording** следует воспользоваться полем **Output volume**. В этом поле возможна установка значения от 0 до -20 с шагом 1. При выборе любого значения программа автоматически внесет необходимые изменения так, словно измерения проводились при стандартном выходном сигнале. Если расстояние до микрофона отлично от 1 м, коррекцию следует учитывать самостоятельно. Здесь все просто. Например, изменение расстояния с 1 м на 10 см вызовет прирост звукового давления в 10 раз ($100\text{cm}/10\text{cm}=10$). Следовательно, в окне **Smoothed frequency response** следует воспользоваться пунктом меню **Edit -> Scale level**. Поскольку 10 раз это 20 дБ, то в поле **Enter value in dB to scale magnitude** необходимо указать -20 дБ. При измерениях с расстояния 50 см прирост звукового давления составит 2 раза, то есть 6 дБ.

13.01.2011г.
(30.01.2014г.)