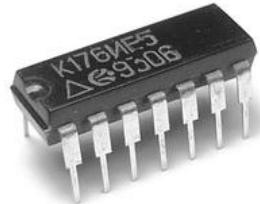


# Микросхема К176ИЕ5.

Представляет собой 15-разрядный двоичный счётчик - генератор секундных импульсов. ИС К176ИЕ5 была разработана специально для работы в схемах электронных часов, но находит применение и в других устройствах.




Корпус: DIP-14

К выводам 9 и 10 подключается кварцевый резонатор частотой  $f$ . Типовая частота 32768Гц (2<sup>15</sup> Гц). Возможно подключение резонатора 16384Гц или внешнего источника импульсов. На буферных выходах 11 и 12 присутствует тактовая частота  $f$ .

На выводе 1 формируется частота  $f/2^8$  (64Гц). При соединении выводов 1 и 2 на вход второго счётчика подается частота  $f/2^8$ , а на его выходах формируются импульсы: вывод 4 -  $f/2^{14}$  (2Гц), вывод 5 -  $f/2^{15}$  (1Гц). Выход 3 - установка счётчика в "0".

Условное обозначение К176ИЕ5:

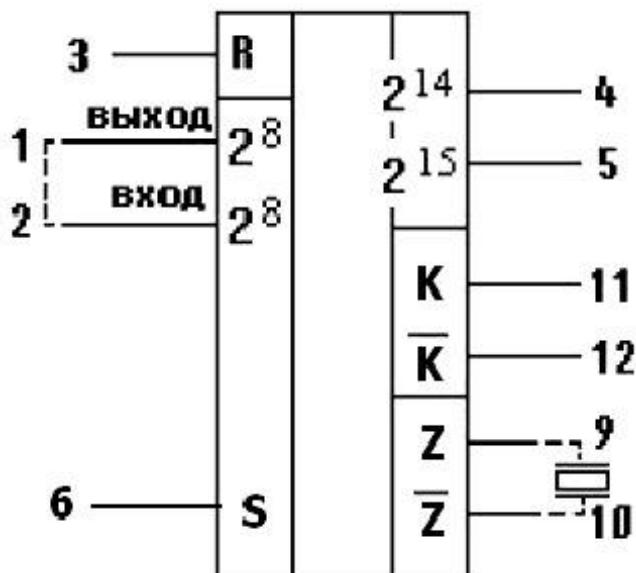


Назначение выводов К176ИЕ5:

1	Выход 2 <sup>8</sup>	8	-
2	Вход 2 <sup>8</sup>	9	Вход генератора
3	Вход сброса	10	Выход генератора
4	Выход 2 <sup>14</sup> (2Гц)	11	Контроль такт. имп.
5	Выход 2 <sup>15</sup> (1Гц)	12	Контроль такт.имп.
6	Вход установки	13	-
7	Общий	14	Питание +9V


Основные параметры К176ИЕ5:

Напряжение питания	5..10V
Выходное напряжение "0"	<0,3V
Выходное напряжение "1"	>8,2V
Входной ток "0/1"	<0,5мкА
Ток потребления (статический, Upит=5В)	5мкА
Типовое время задержки	300нС
Диапазон температур	0..+70°C
Зарубежный аналог	CD4033E

Внутренняя структура К176ИЕ5:

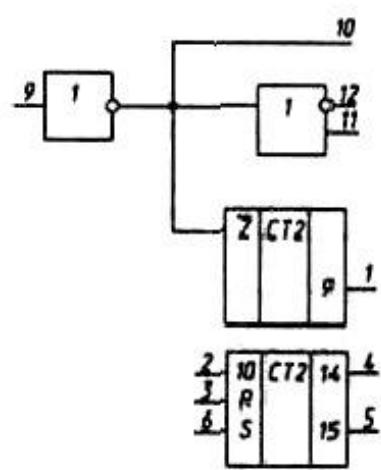

Типовая схема включения К176ИЕ5:

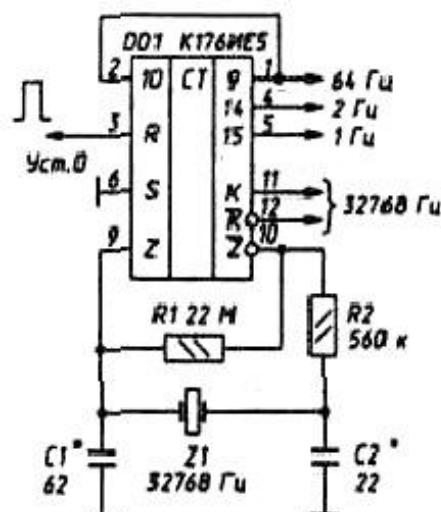

Все микросхемы этой серии характеризуются следующими электрическими параметрами:

Напряжение источника питания, В..... 9±5%

Выходное напряжение логического 0, В..... <0,3

Выходное напряжение логической 1, В..... >8,2

Статическая помехоустойчивость, В..... 0,9

Входной ток логического 0, мА..... — 0,1

Входной ток логической 1, мА..... <0,1

Коэффициент разветвления по выходу (статический) 100

Максимальный выходной ток в состояниях 0 и 1, мА 1

Наименьшее сопротивление нагрузки, при которой сохраняется уровень логической 1 на выходе, кОм 150

Диапазон допустимых значений входного напряжения, В..... — 0,2+Ui.p

Среднее время задержки распространения сигнала через логический элемент, нс..... 250

Наибольшая частота переключения триггера - 1 МГц

Потребляемая мощность одним логическим элементом в статическом режиме, мВт..... <0,25

Конструктивно микросхемы оформлены в пластмассовые корпуса с 14 или 16 выводами

Микросхема К176ИЕ5 специально разработана для использования в электронных счетчиках времени.

Условное графическое обозначение микросхемы и типовая схема включения ее показаны на рис. 5, а и б.

Рис. 5 Микросхема К176ИЕ5

Микросхема состоит из генератора импульсов, рассчитанного на работу с внешним кварцевым резонатором на частоту 32 768 Гц, и двух делителей частоты девятиразрядного и шестиразрядного, образующих вместе пятнадцатиразрядный двоичный делитель частоты генератора. Кварцевый резонатор ZQ1 вместе с времязадающими элементами генератора подключают к выводам 9 (вход Z) и 10 (выход Z). Сигнал генератора частотой 32 768 Гц, который можно контролировать на выходах K и K,

поступает на вход девятиразрядного делителя частоты. На выходе 9 (вывод 1) этого делителя формируются импульсы частотой следования 64 Гц. Этот сигнал генератора может быть подан на вход 10 (вывод 2) второго делителя - шестиразрядного. Для этого надо лишь соединить выводы 1 и 2. Тогда с выхода 14 (вывод 4) пятого разряда этого делителя можно будет снимать сигнал частотой 2 Гц, а с выхода 15 (вывод 5) шестого разряда частотой 1 Гц. Этот стабильный сигнал частотой 1 Гц в электронных часах обычно используют как исходные секундные импульсы. А если этот сигнал подать на вход дополнительного делителя частоты с коэффициентом деления 60, на его выходе будут формироваться импульсы с частотой повторения 1/60 Гц, т. е. минутные импульсы счетчика времени. Вход R (вывод 3) микросхемы служит для установки исходной фазы колебаний, формируемых на ее выходах. При подаче на него напряжения высокого уровня на выходах 9, 10 и 15 возникает напряжение низкого уровня. После снятия установочного уровня, на этих выходах появляются соответствующие сигналы, причем спад первого импульса высокого уровня на выходе 15 (1 Гц) возникает через 1 с. Конденсаторы C1 и C2 служат для точной установки частоты кварцевого генератора. При уменьшении их емкости частота генерации возрастает, и наоборот. Частоту генератора устанавливают: грубо подборкой конденсатора C1, точно подстроенным конденсатором C2. Сопротивление резистора R2 может быть в пределах 1,5... 20 МОм.

